

Nicholas Junari Valtani


9359365

24/11/2020

Lista 2 - Introdução ao Caos

 26) Equações de queda de tensão num indutor $V = L \frac{dI}{dt}$

Equação de corrente num capacitor $Q = CV \Rightarrow I = C \frac{dV}{dt}$



Buscamos a corrente no regime estacionário, i.e., após os capacitores terem se carregado.


Num regime de tensão DC, $V_L = L \frac{dI}{dt} = 0$ (indutor age como c.c.),

e $V_C = 0$ (capacitores agem como um circuito aberto) após terem se carregado completamente.

Logo, a resistência efetiva é $R + r$, e a corrente é $I = \frac{V}{(R+r)}$.

 28) Nos resistores, teremos que a energia dissipada será RI^2 e rI^2 .

Para os capacitores totalmente carregados, é $E_1 = \frac{C_1 V_{c1}^2}{2}$ e $E_2 = \frac{C_2 V_{c2}^2}{2}$. Para o indutor, $E_L = \frac{L I^2}{2}$.



Temos que, após o transiente, a corrente sobre r é $I_r = \frac{V_{c2}}{r}$, e sobre R é $I_R = \frac{V_{c2} - V_{c1}}{R}$

(30) Energias dissipadas pelas resistores:

$$\begin{cases} E_r = r I_r^2 = \frac{V_{c2}^2}{r} \\ E_R = R I_R^2 = \frac{(V_{c2} - V_{c1})^2}{R} \end{cases}$$

Energia sobre o indutor: $E_L = \frac{L I_r^2}{2} = \frac{L V_{c2}^2}{2 r^2}$

Energia sobre os capacitores:

$$E_{c1} = \frac{C_1 V_{c1}^2}{2} ; E_{c2} = \frac{C_2 V_{c2}^2}{2}$$



(31) As impedâncias sobre os elementos ativos, dado $V = V_0 \cos \omega t$, são:

- Resistores: $Z_r = r$; $Z_R = R$

- Capacitores: $Z_{c1} = \frac{-i}{\omega C_1}$; $Z_{c2} = \frac{-i}{\omega C_2}$

- Indutor: $Z_L = i \omega L$

32

  

Calculando as impedâncias equivalentes, de uma p/baixo:

$$Z_1 = r + i\omega L \quad \text{I}$$

$$\frac{1}{Z_2} = \frac{1}{r + i\omega L} + \frac{1}{\left(\frac{1}{i\omega C_2}\right)} = \frac{1}{r + i\omega L} + i\omega C_2$$

$$= \frac{1 + (ir - \omega L)\omega C_2}{r + i\omega L} = \frac{1 - \omega^2 LC_2 + ir\omega C_2}{r + i\omega L}$$

$$Z_2 = \frac{r + i\omega L}{(1 - \omega^2 LC_2) + ir\omega C_2} \cdot \frac{(1 - \omega^2 LC_2) - ir\omega C_2}{(1 - \omega^2 LC_2) + ir\omega C_2}$$

$$= \frac{(r + i\omega L)}{\alpha^2 + r^2 \omega^2 C_2} \cdot \frac{(\alpha - i\omega r C_2)}{1}$$

$$\alpha \equiv 1 - \omega^2 LC_2$$

$$= \frac{(r\alpha + \omega^2 r LC_2) + i\omega(\alpha L - r^2 C_2)}{\alpha^2 + r^2 \omega^2 C_2}$$

$$Z_3 = Z_2 + r$$


$$\frac{1}{Z_{ef}} = \frac{1}{Z_3} + \frac{1}{\left(\frac{1}{i\omega C_1}\right)} = \frac{1}{Z_3} + i\omega C_1$$

$$= \frac{1 + i\omega C_1 Z_3}{Z_3}$$

Portanto, a impedância resultante é

$$\therefore Z_{ef} = \frac{Z_3}{1 + i\omega C_1 Z_3}$$

(41)

 


Resolvendo a tensão total no loop \textcircled{I} por regra de Kirchhoff, vem

$$r \bar{i}_L + \overbrace{L \frac{di_L}{dt}}^{=V_L} + V_{c2} = 0$$

$$\Rightarrow \frac{di_L}{dt} = \frac{-V_{c2} - r \bar{i}_L}{L}$$

As correntes que entram e saem dos nós \textcircled{A} e \textcircled{B} , respectivamente, devem somar a 0:
 
$$\begin{cases} \bar{i}_L = i_R + i_{c2} \\ i_R = \bar{i}_{NL} + i_{c1} \end{cases}$$




Mas temos que a corrente i_R advém da diferença de potencial $V_{c2} - V_{c1}$. Logo, $i_R = \frac{V_{c2} - V_{c1}}{R}$.

Como $i_{c_k} = C_k \frac{dV_{c_k}}{dt}$, temos


$$i_{c2} = C_2 \frac{dV_{c2}}{dt} = \bar{i}_L - \frac{(V_{c2} - V_{c1})}{R} \quad \therefore \frac{dV_{c2}}{dt} = \frac{\bar{i}_L}{C_2} - \frac{(V_{c2} - V_{c1})}{RC_2}$$

$$i_{c1} = C_1 \frac{dV_{c1}}{dt} = \frac{V_{c2} - V_{c1}}{R} - \bar{i}_{NL} \quad \therefore \frac{dV_{c1}}{dt} = \frac{V_{c2} - V_{c1}}{RC_1} - \frac{\bar{i}_{NL}}{C_1}$$

Exercício 43

 

Exercício 44

 


Exercício 46

```
def AutoCorr(X, tau):  
    """  
    Calcula a autocorrelação (normalizada) da variável $X$, com passo $tau$.  
    Autocorr = sum(X[0:end-tau].*X[tau:end])/sum(X[0:end-tau].*X[0:end-tau])  
    """  
  
    import numpy as np  
  
    ## Por definição, temos Autocorr(X,0) = 1  
    if tau == 0:  
        return 1  
  
    ##### Caso tau != 0 #####  
  
    ## Vetores que vão se multiplicar  
    ## precisam ter mesmo tamanho [len(X) - tau]  
    numerador1 = X[tau:]  
    numerador2 = X[:-tau]  
  
    ## Multiplica ponto a ponto Num1.*Num2, e soma tudo  
    numerador = np.multiply(numerador1, numerador2)  
    numerador = sum(numerador)  
  
    ## Calcula o denominador  
    denominador = np.multiply(numerador2, numerador2)  
    denominador = sum(denominador)  
  
    return numerador/denominador
```

```
## Importa LeTxts, AutoCorr  
from funcs import *  
import matplotlib.pyplot as plt  
import numpy as np  
  
TodasTensoes = LeTxts('Txts')  
#TodasTensoes = TodasTensoes[0:1]  
fatorTransiente = 0.8  
  
for k in range(len(TodasTensoes)):  
    Tensao = TodasTensoes[k]  
    X = Tensao[:-1]  
    X = X[int(fatorTransiente*len(X)):]  
    X = np.array(X)  
    Txt = Tensao[-1]  
  
    ##### Para plotar a autocorrelação #####  
  
    ## Título com o nome do arquivo  
    plt.suptitle(f"Correlações")  
  
    plt.subplot(2,3,k+1)  
    PlotaAutoCorrs(X)  
    plt.title(f"Arquivo {Txt}")  
  
plt.show()
```

Exercício 46

Correlações



 


Tomamos $n = 44$
para reconstrução do espaço de fases




$$\Rightarrow \tau = 44/2 = 22$$

Exercício 47-52

Arquivo c16_9.txt

 
 
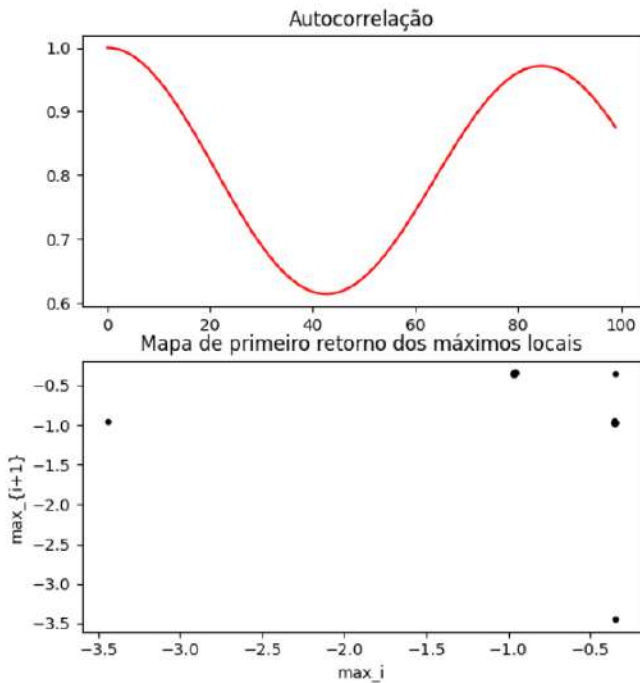


Arquivo c26_35.txt

 
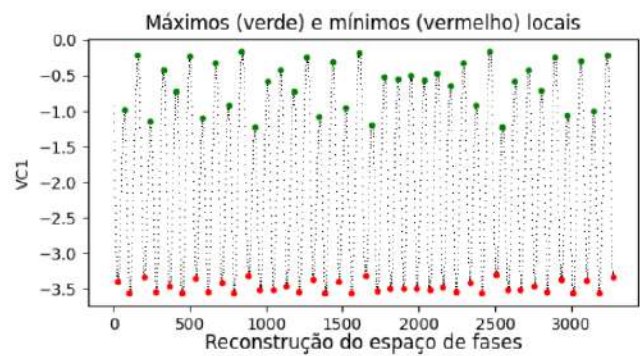
 


Exercício 47-52

Arquivo c49_53.txt

 
 
 


Arquivo c51_86.txt

  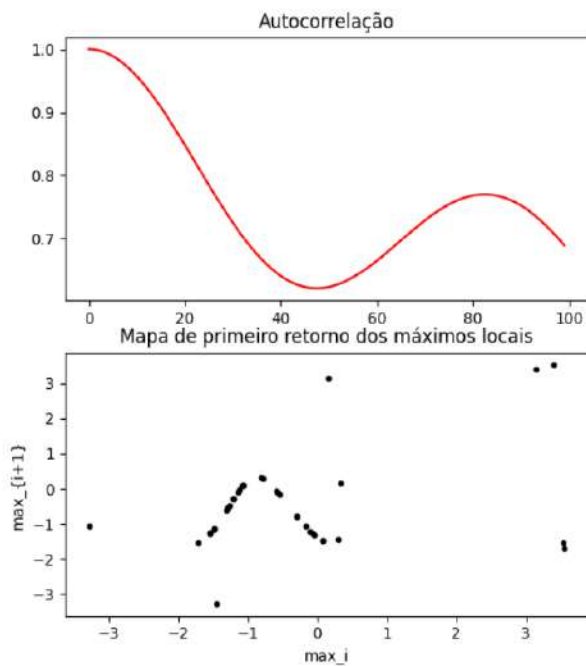

Exercício 47-52

Arquivo c64_36.txt

   

Exercício 50

```
def PlotaMaxMins(X, fatorTransiente):
    import numpy as np
    import matplotlib.pyplot as plt

    ## Para plotar X em função das iterações
    X = X[int(fatorTransiente*len(X)):]
    EixoX = list(range(len(X[1:-1])))
    EixoX = np.array(EixoX)

    ##### Para gerar a lista de máximos locais #####

    ##
    ##      V_{i+1} <- é max local
    ##      /      \
    ##     /        \
    ##    V_i        V_{i+2}
    ##

    Bool1 = (X[1:-1] - X[:-2]) >= 0
    Bool2 = (X[2:] - X[1:-1]) < 0

    ## Fazendo o operador AND a cada elemento
    BoolMax = np.multiply(Bool1, Bool2)

    ## Aplicando a "máscara" booleana no vetor VC1
    EixoXMax = EixoX[BoolMax]
    Maximos = X[1:-1][BoolMax]

    ##### Para gerar a lista de mínimos locais #####

    ##
    ##      V_i        V_{i+2}
    ##       \        /
    ##        \      /
    ##         V_{i+1} <- é min local
    ##

    Bool1 = (X[1:-1] - X[:-2]) < 0
    Bool2 = (X[2:] - X[1:-1]) >= 0

    ## Fazendo o operador AND a cada elemento
    BoolMin = np.multiply(Bool1, Bool2)

    plt.plot(EixoX, X[1:-1], 'k')
    plt.plot(EixoXMax, Maximos, 'g')
    plt.plot(EixoXMin, Minimos, 'r')
    plt.xlabel("Iterações")
    plt.ylabel("VC1")
    plt.title("Máximos (verde) e mínimos (vermelho) locais")


    ## Para fazer os mapas de primeiro retorno
    return Maximos, Minimos
```

Exercício 51

```
def PrimeiroRetornoMaximos(Maximos):
    import matplotlib.pyplot as plt


    Maximos1 = Maximos[1:]
    plt.plot(Maximos[:-1], Maximos1, 'k')
    plt.xlabel(r"max_i")
    plt.ylabel(r"max_{i+1}")
    plt.title("Mapa de primeiro retorno dos máximos locais")
```

Exercício 53

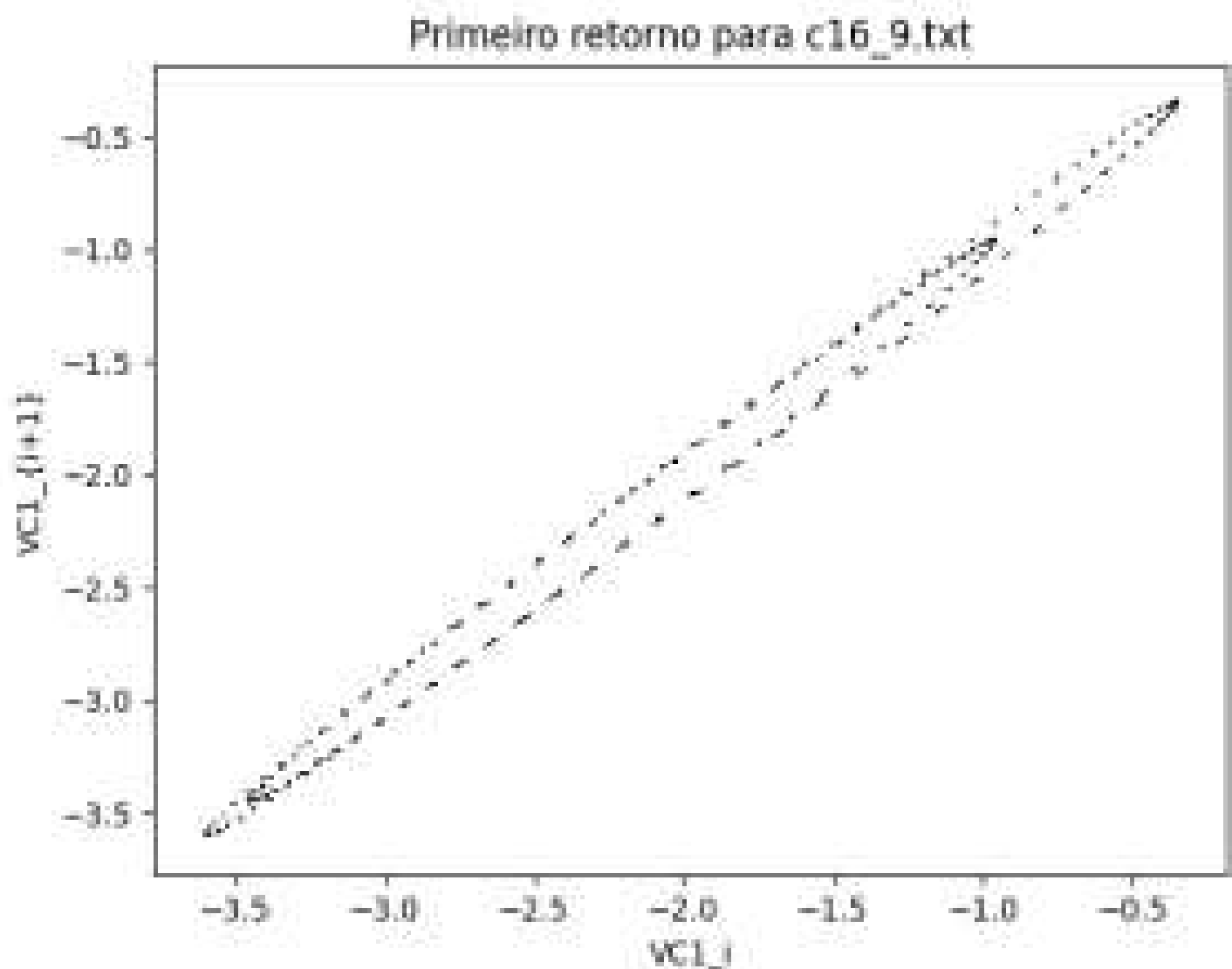

Regime periódico


Exercício 53

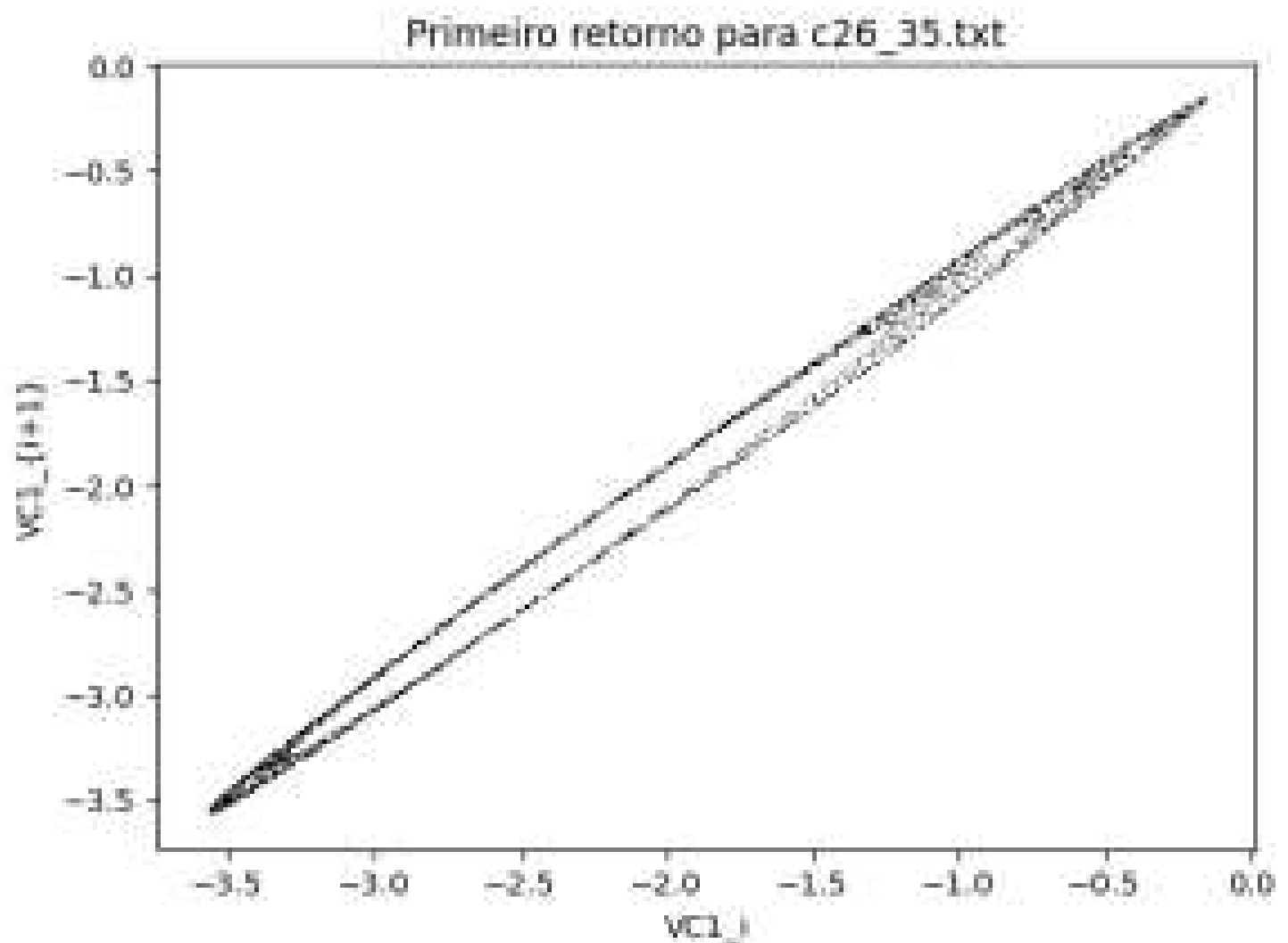

Regime caótico

Exercício 53


Primeiro retorno para c49_53.txt

 

Regime caótico

Exercício 53


Primeiro retorno para c51_86.txt

 

Regime caótico (rolo duplo)

Exercício 53

Primeiro retorno para c64_36.txt

 

Regime periódico